

スケラブル・デザイン

竹本 悟

回路を設計していると、同じような回路の設計を繰り返し行うことがあります。それらの回路はどこかしら違っているのですが、機能はほとんど同じか、よく似ていたりします。VHDLでは、同じような機能をもった回路を一つのentityとして記述できます。

1.generic文を使う

カウンタを考えてみましょう。16進、35進、24進というように、さまざまなカウンタが1枚のボードに載ることがよくあります。回路図を書きながら、「あ～あっ、めんどくさい。カウント値が違うだけなら、同じように一括して書けないかしら?」と思ったものです。デジタル回路ではそのようなことが多く起こります。回路図ではそれぞれ別の回路を書かなければなりません。CADで回路図入力している場合には同じような部分をコピーすることもできますが、コピーした回路はそれぞれに編集しなければなりません。

また、かりにそれぞれに対応するライブラリを作ったとすると、種々雑多なライブラリができてしまいます。こんどは設計者のほうがライブラリを覚えるのがたいへんで、けっきょくだれも使わなくなってしまう…というようなことになります。それに、作るのもたいへんです(図1)。

しかしVHDLでは違います。同じような機能をもった回路をたった一つのentityとして記述できるのです。しかも前回説明したように、componentとして宣言すれば、一つのentityの中でさまざまな動作をさせることができます。ライブラリの数は少なく、機能は豊富にという記述ができるのです(図2)。

前回の階層の話でも述べましたが、VHDLでは、階層間で入出力信号のほかに、回路の動作を決めるいろいろなパラメータを渡すことができます。architectureの中ではそのパラメータを使うことで動作を変更することができますし、入出力ポートの数も変更できます。この受け渡しに使われるのがgeneric宣言です。今回はgenericについて少し詳しく説明します。

generic宣言で渡されるパラメータは、どのようなタイプでもよく、VHDLで定義できるものなら何でもかまいません。ただし、入出力ポートと違って変数ではありません。必ず定数でなければならないのです。



〔図1〕ライブラリは多すぎると使えない



〔図2〕Entityは変わる


2.generic 宣言の効用

entityが受け取るパラメータは、generic宣言で定義されます。ここで定義されたオブジェクトは、entity内ではconstantで宣言された定数と同じように扱われます。変数ではないことに注意してください。動的に変化する変数はパラメータとしては渡せません。もし渡したいなら、ポートとして渡さなければなりません。generic宣言をするときには、通常、初期値を設定します。パラメータが渡されないときには、この値がパラメータとして採用されます。

generic宣言されたパラメータの使い方は、定数としての使い方となんら違いはありません。そこでさまざまな使い方が可能になるわけです。前回の説明で例示したような、配列で定義された入出力ポートの数を変更することもいとも簡単にできるわけです。ただし新たにポートを増やしたり、ポートを削除したりするようなことはできません。

また、if文やcase文を使ってパラメータの値をチェックすることにより、さまざま動作を定義することができます。一つのentityの定義で、あるときはカウンタ、あるときはシフト・レジスタ、というように回路を記述することも可能です。

 generic宣言で渡されたパラメータは、その記述が論理合成可能な記述であるかぎり、論理合成結果に影響を与えることはありません。論理合成ツールがVHDLコードを読み込んだとき、generic宣言で渡されるパラメータは定数と同じように扱われるからです。論理合成ツ



〔図3〕 genericは変化してはならない

ルはgeneric宣言されたオブジェクトを渡されたパラメータの定数を入れ替えて処理するからです(図3)。

3.generic文の使用例

カウンタを例にします。よく使われる同期式カウンタを考えてみます(リスト1)。任意のカウント値になるようなカウンタを記述してみましょう。

まずは入出力信号です。カウント値は整数で指定してもかまわないのですが、簡単にするため出力信号のビット数で指定できるようにします。つまり n ビット・カウンタの記述を考えてみます。

まず、generic宣言で出力信号のビット数を定義します。ビット数ですから、当然、自然数です。そして初期値の設定を忘れないでください。これがデフォルト値になります。そして出力信号の定義を、このgenericで定義されたオブジェクトを使って行います。出力信号は配列(通常はstd_logic_vector)を使って定義します。配列の範囲がgenericで渡された数値によって決まりま

〔リスト1〕 カウント値が変更可能なカウンタの例

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.numeric_std.all;
entity n_count is
generic( cnt:natural:=4);
--上位階層から渡されるパラメータ
port (CLK,EN ,RESET:in std_logic;
      Qout:inout std_logic_vector(cnt-1 downto 0);
      --パラメータによってビット数が変わる
      C:out std_logic
      );
end n_count;

architecture B_count of n_count is
constant FULL:std_logic_vector(cnt-1 downto 0):=
      (others=>'1') ;
begin
process(RESET,CLK)
begin
if RESET='0' then
Qout<=(others=>'0'); --Qoutはすべて'0'
else
if CLK'event and CLK='1' then
if EN='1' then
Qout<= std_logic_vector(unsigned(Qout)+1);
end if;
end if; -- end clock
end if; -- end reset
end process;
C='1' when Qout=FULL else
'0';
end b_count;
```