

【リスト11.6】並列比較型4ビットA-D変換の記述例

```

module flash_ad4(adout, ain, clk);
    output[3:0] adout;
    input ain, clk;
    electrical[3:0] adout;
    electrical ain, clk;

    parameter real
        vdd = 3.3,          // 電源電圧
        vth = 1.65,         // スレッシュホールド電圧
        logic1 = vdd,        // 論理値1の出力電圧
        logic0 = 0.0,        // 論理値0の出力電圧
        vstep = 0.1,         // 最小ステップ電圧
        trise = 1.0n,        // 立ち上がり遷移時間
        tfall = 1.0n;        // 立ち下がり遷移時間

    real d[0:3];            // 出力ベクタ
    real state[1:16];        // 比較電圧
    integer i, j;
    real set_bit, rem;

    analog begin
        @(initial_step) begin // 比較基準電圧の生成
            state[1] = vstep/2;
            for (i = 2; i <= 16; i = i + 1)
                state[i] = state[i-1] + vstep;
        end

        @(cross(V(clk) - vth, 1)) begin
            for (i = 1; i < 16; i = i + 1) begin
                // 入力電圧と基準電圧の比較
                if ((state[i] <= V(ain)) && (V(ain) < state[i+1])) begin
                    // デジタル信号への変換
                    rem = i;
                    for (j = 3; j >= 0; j = j - 1) begin
                        set_bit = rem/pow(2,j);
                        if (set_bit >= 1) begin
                            d[j] = vdd;
                            rem = rem - pow(2,j);
                        end else
                            d[j] = 0.0;
                        end
                    end
                end
            end

            // アンダフロー & オーバフロー
            if (V(in) < state[1])
                for (j=0; j <= 3; j = j + 1)

```

```


        d[j] = 0.0;
    else if(V(in) > state[16])
        for (j=0; j <= 3; j = j + 1)
            d[j] = vdd;
    end

    V(adout[0]) <+ transition(d[0], 0.0, trise, tfall);
    V(adout[1]) <+ transition(d[1], 0.0, trise, tfall);
    V(adout[2]) <+ transition(d[2], 0.0, trise, tfall);
    V(adout[3]) <+ transition(d[3], 0.0, trise, tfall);
end

endmodule

```

【図 11.7】並列型 A-D コンバータのシミュレーション結果

 


D-A コンバータ

D-A コンバータは、デジタル信号をアナログ信号に変換します。デジタル信号では、データは2進数の形で扱われています。そのため、4ビットの最上位ビット(MSB)の値は10進数では 2^3 を意味し、2ビット目は 2^2 、さらに3ビット目は 2^1 、最下位ビット(LSB)は 2^0 を意味します。このように2進数は、それぞれのビットに応じて2のべき乗の重みが付いています。これを利用したのが図11.8のような重み付き回路網を利用したD-A コンバータです。デジタル信号のそれぞれのビットに応じてスイッチがオン/オフし、それに応じた電圧(電流)を切り替えることで、最終的なアナログ信号が各ビットの電圧の総和として出力されます。

D-A コンバータの記述では、各ビットのべき乗を計算し、その総和をアナログ信号として出力します。D-A コンバータの記述は、すでに前記 A-D コンバータの記述内に含まれていますので、ここでは、デジタル信号の入力ベクタ幅をパラメータ化したD-A コンバータの記述例をリスト11.7に示します。パラメータの上書きによって、この記述は入力ベクタ幅が可変な汎用的なモデルとして使用できます。

D-A コンバータには、 $R-2R$ ラダー回路を利用したD-A コンバータや、乗算型D-A コンバータなどがありますが、機能自体は変わらないので、基本的な記述を応用するだけですみます。

【図11.8】
重み付け回路網による
D-A コンバータ

 

【リスト11.7】ベクタ・ポートを用いたD-A コンバータの記述例

```
// パラメータ化したD-A コンバータ・モデル
module dac(vin, vout);
  input[size-1:0] vin;
  output vout;
  electrical[size-1:0] vin;
  electrical vout;

  parameter real
    size = 2 from (1:inf),      // ベクタ幅
    vhigh = 5.0,                // 出力最大電圧
    vth = 2.5,                  // スレッシュOLD電圧
    trise = 0 from [0:inf);     // 立ち上がり遷移時間
    tfall = 0 from [0:inf);     // 立ち下がり遷移時間

  real code;
  integer i, pow2[size:0];

  analog begin
    @(initial_step)
      for (i = 0; i <= size; i = i + 1)
        pow2[i] = pow(2,i);      // 2 のべき乗値の生成

    // 入力ベクタのビット比較
    code = 0;
    for (i = 0 ; i < size; i = i + 1)
      code = code + (V(in[i]) > vth) ? pow2[i] : 0;

    V(out) <+ V(vhigh)*transition(code/pow2[size],0,trise,tfall);
  end
endmodule
```

11.5 PLL (Phase Locked Loop)

PLLは、基準周波数源から所望の出力周波数を得るための回路です。図11.9のようにPLLを構成する主要なブロックは、位相比較器(Phase Frequency Detector)、ローパス・フィルタ、電圧制御発振器VCO(Voltage Controlled Oscillator)、分周期(Divider)です。

位相比較器は、基準信号と比較信号との位相差を検出し、位相差に応じた誤差信号を出力します。ローパスフィルタは、位相比較器からの誤差信号を平滑化、VCOの制御信号を決定し、PLLの応答を左右する重要な働きをします。VCOは制御信号によって出力周波数が変化する発振器です。VCOは通常、遅延素子をループさせた回路として構成します。また、分周期は、VCOからの発振周波数を N 分の1に分周させ、基準信号と比較する比較信号を生成します。

PLLからの発振周波数 f_{out} は、基準周波数を f_{ref} 、分周数を N とすると以下の関係が得られます。

$$f_{out} = f_{ref} \times N$$


分周数が可変可能なプログラマブル分周器を用いることで、所望の出力周波数を得ることができます。

PLL 記述

PLL全体を一つの記述モデルとして作成することは可能ですが、PLLを構成するフィルタやVCOの特性を検証することが重要な場合には、ブロックごとのモデル化が適しています。

リスト11.8にPLLのトップ記述を示します。最上位モジュールpllの入力信号は、基準信号ref、出力信号はfoutです。foutは分周器の入力にも接続されていますので、ここではinoutと定義する必要があります。モジュールpllは構造記述で、位相比較器pfd、vco、divider、filterの四つのモジュールを呼び出してインスタンス化し、ネットによって相互に接続します。構造記述では、それぞれのインスタンスがVerilog-DまたはVerilog-AMSで記述されているのかはわかりません。実際にインスタンス化するモジュールは、シミュレーションする際にどのモジュール記述を読み込むかによって決まります。シミュレータは、インスタンスと同じ名前をもつモジュールを検索し、それを読み込みます。

【図11.9】PLLの構成図

 

【リスト11.8】PLL 最上位モジュール

```

module pll(ref, fout);
  input ref;
  inout fout;
  electrical ref, fout;
  parameter integer divide_num = 4;

  pfd xpfd(pfdout, div_out, ref);
  filter xfilter(pfdout);
  vco xvco(fout, pfdout);
  divider #(.count(divide_num)) xdivide(div_out, fout);
endmodule

```

【リスト11.9】位相比較器PFDの記述例

```

module pfd(out, fin, refclk);
  inout out, fin, refclk;
  electrical out, fin, refclk;

  parameter real
    igain = 15u, // PFD ゲイン
    rout = 2e6, // 出力インピーダンス
    vdd = 5.0, // 電源電圧
    ttol = 1p, // 0 交差誤差
    td = 0, // 出力遅延時間
    tt=2p; // 出力立ち上がり/立ち下がり時間

  parameter integer dir = 1; // 1(立ち上がり), -1( 立ち下がり), 0(両エッジ)
  integer state; // ステート

  analog begin
    // リファレンス・エッジの検出 : state = -1 (upstate)
    @(cross((V(refclk) - vdd/2), dir, 1p)) begin
      state = state - 1;
    end

    // VCOエッジの検出 : state = 1 (dnstate)
    @(cross((V(fin) - vdd/2), dir, 1p)) begin
      state = state + 1;
    end

    if (state > 1) state = 1;
    if (state < -1) state = -1;

    I(out) <+ transition(state * igain, 0, tt, tt);
    I(out) <+ V(out)/rout * abs(state);
  end
endmodule

```