 


# 基礎から学ぶ Verilog HDL & FPGA 設計

## 第5回

## ステート・マシンの設計

中野浩嗣, 伊藤靖朗



デバイスの記事



ビギナーズ

本連載は、さまざまな回路を Verilog HDL で設計していき、最終的には小型の CPU を実現することを狙っている。今回は、CPU の状態を制御するステート・マシンを作る。ステート・マシンを順序回路として設計し、シミュレーションと FPGA を用いた動作確認を行う。(筆者)

### ● CPU の基本動作と状態遷移図

基本的には、CPU は次の二つの動作を繰り返します。

#### ● 命令フェッチ

メモリに格納されている機械語命令を取り出す(フェッチする)。

#### ● 命令実行

取り出した機械語命令を実行する。

さらに、動作を行っていない待機状態を加えると、CPU の基本動作は、図1のように表すことができます。このような図を状態遷移図と呼びます。

図1の状態遷移図の矢印は、状態遷移規則を表しています。遷移要求があるたびに遷移が行われます。状態遷移規則には、無印のものと、動作開始と動作終了のラベルの付いたものがあります。一つの状態から二つ以上の外向きの

 


図1 CPUの基本動作

矢印が出ている場合、外部からの合図によって遷移先の状態が決まります。例えば、待機状態で動作開始の合図があると、命令フェッチ状態に遷移します。待機状態で合図がない場合は、待機状態に遷移、つまり状態が変わりません。命令フェッチ状態からは、命令実行状態に遷移し、命令実行状態で合図がない場合は、命令フェッチ状態に戻ります。命令実行状態で動作終了の合図があると、待機状態に遷移します。従って、動作終了の合図がない間、命令フェッチと命令実行を交互に繰り返します。

状態遷移図により定義された状態遷移を実現するのがステート・マシンです(図2)。このステート・マシンでは、遷移要求、および動作開始と動作終了の合図が入力され、現在の状態を出力します。遷移要求があるたびに、図1の状態遷移図に従って状態遷移を行います。

### ● ステート・マシンの設計

現在の状態を保持するのにフリップフロップを用いれば、ステート・マシンは順序回路として設計することができます。実際にCPUで用いるステート・マシンを設計しましょう。本連載で設計するCPUの状態遷移はもう少し複雑で

 


図2 ステート・マシン

**KeyWord** 命令フェッチ, 命令実行, 状態遷移図, 動作開始, 待機状態, 動作終了

す。図3はその状態遷移図です。

五つの状態を持ち、IDLEが待機状態、FETCHAとFETCHBが命令フェッチのための状態、EXECAとEXECBが命令実行のための状態です。命令フェッチと命令実行のために、それぞれ2クロック・サイクルが必要なため、二つの状態を割り当てています。図4はこの状態遷移図を実現するステート・マシンです。

このステート・マシンは、後で順序回路に実装するのを想定して設計します。ステート・マシンは、clk, reset, run, cont, haltの五つの入力を持ちます。出力は現在の状態csです。

基本的に、クロックclkの立ち上がりで状態遷移が行われます。リセットresetが0になると、clkの立ち上がりに関係なくIDLEに非同期に遷移します。状態がIDLEのときrunが1ならば、FETCHAに遷移します。その後は基本的に、FETCHA FETCHB EXECA FETCHA というように三つの状態FETCHA, FETCHB, EXECAを順に遷移し、命令フェッチと命令実行を繰り返します。

状態がEXECAのとき、haltが1なら、IDLEに遷移します。これはCPUの動作の終了を意味します。

状態がEXECAのとき、contが1なら、EXECBに遷移します。これは、EXECAの1クロック・サイクルだけでは命令実行が完了せず、2クロック・サイクル必要な場合に対応します。EXECBに遷移した後、FETCHAに戻ります。

 


図3 CPUの状態遷移図

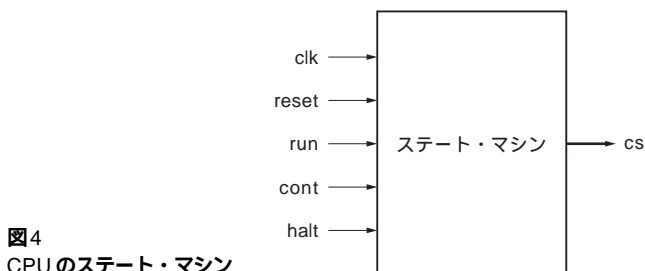


図4 CPUのステート・マシン

## ● ステート・マシンの Verilog HDL 記述

ステート・マシンを順序回路で実装するために、レジスタ(フリップフロップ)を用いて現在の状態を記憶します。図3のステート・マシンは五つの状態を持つので、3ビットのレジスタ(つまり3個のフリップフロップ)を用います。3ビットあれば、2進数表現で000から111までの八つ( $2^3 = 8$ )の状態を区別することができるので十分です。

2ビットでは最大4( $= 2^2$ )状態なので、5状態を区別するには不足します。

リスト1は、この方法によりステート・マシンを実現する Verilog HDL 記述です。11行目のreg文で、3ビットのレジスタcsを宣言します。このレジスタを用いてステート・マシンの状態を保持することにします。

1行目~5行目では、define文を用いて、状態名と値を対応づけています。

13行目から始まるalways文でcsの値を決定しています。

14行目は、resetが0のときcsの値がIDLEになる非同期リセットを定義しています。

16行目から始まるcase文では、resetが1でclkの立ち上がりが発生したときの遷移先を定義しています。csの値がIDLEの場合、17行目のif文が実行され、runが1のときcsにFETCHAつまり、3'b001が代入されます。runが0のときは代入が行われないので、csはIDLEのままです。csがFETCHAのときはFETCHBに、FETCHBの場

### リスト1 ステート・マシンのVerilog HDL 記述(state.v)

```

1  'define IDLE 3'b000
2  'define FETCHA 3'b001
3  'define FETCHB 3'b010
4  'define EXECA 3'b011
5  'define EXECB 3'b100
6
7  module state(clk,reset,run,cont,halt,cs);
8
9      input clk, reset, run, cont, halt;
10     output [2:0] cs;
11     reg [2:0] cs;
12
13     always @(posedge clk or negedge reset)
14         if(!reset) cs <= 'IDLE;
15         else
16             case(cs)
17                 'IDLE: if(run) cs <= 'FETCHA;
18                 'FETCHA: cs <= 'FETCHB;
19                 'FETCHB: cs <= 'EXECA;
20                 'EXECA: if(halt) cs <= 'IDLE;
21                         else if(cont) cs <= 'EXECB;
22                         else cs <= 'FETCHA;
23                 'EXECB: cs <= 'FETCHA;
24                 default: cs <= 3'bxxxx;
25             endcase
26
27     endmodule

```