 


# 基礎から学ぶ Verilog HDL & FPGA 設計

## 第11回

## CPUの設計(2) Verilog HDLによる記述

中野浩嗣, 伊藤靖朗



デバイスの記事



ビギナース

前回は、学習用CPU「TINYCPU」のアーキテクチャの詳細を検討した。今回はモジュールとそのポート、制御線、制御線のロジックなどを基に、TINYCPUをVerilog HDLで記述し、シミュレーションにより動作を確認する。(筆者)

### ● 各種定数の定義

前回(2008年9月号, pp.149-154)は、学習用CPU「TINYCPU」のアーキテクチャの詳細を検討しました(図1)。後述の表1, 表2, 表3は、それぞれ、前回作成したモジュールとそのポート一覧、制御線一覧と制御線のロジックの一覧です。

今回はTINYCPUをいよいよVerilog HDLで記述します。まず、準備として、状態、算術論理演算、機械語命令

を識別するための定数を、define文を用いて宣言しておきましょう。リスト1は、そのVerilog HDL記述です。このVerilog HDL記述を格納したファイルをdefs.vとします。この定数をほかのVerilog HDL記述で用いるには、その1行目に、以下の記述を加えます。

```
`include "defs.v"
```

この`includeはC言語の#includeと同様に、指定したファイルの中身がこの場所に挿入されることとなります。算術論理演算回路alu.vとステート・マシンstate.vの中で記述されているdefine文も削除して、このinclude文に置き換えましょう。このようにしておく、状態や機械語命令への定数の割り当てを変更する場合、defs.vだけ書きかえるだけでよく、バグが発生しにくくなります。

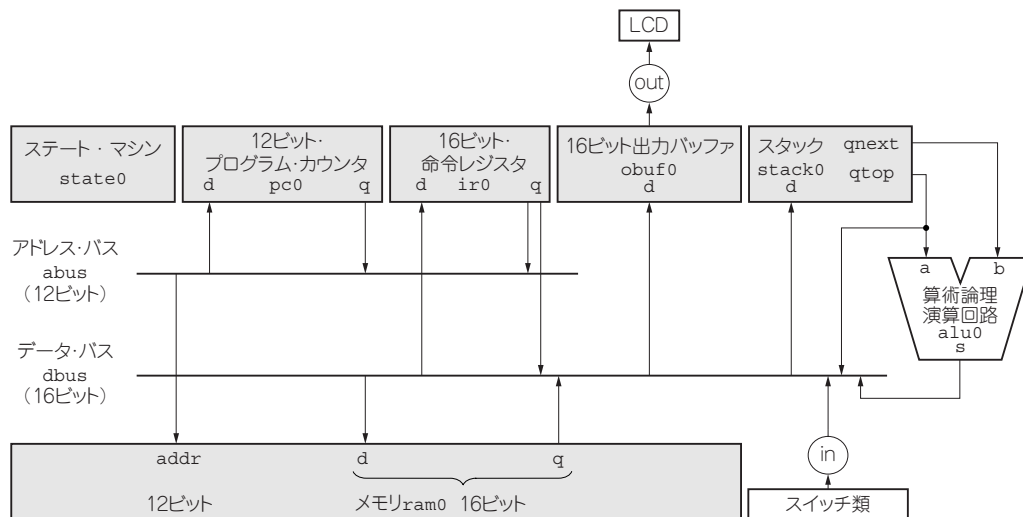


図1 TINYCPUのアーキテクチャ

### Keyword

define, include, CPU, 機械語プログラミング, 算術論理演算回路, ステート・マシン, テストベンチ, シミュレーション

## ● 入力ポート、バス、制御線の宣言

次に、TINYCPUの本体を設計します。リスト2はそのVerilog HDL記述です。1行目でdefs.vを読み込みます。3行目～9行目で入出力ポートを宣言します。入力は1ビットのclk, reset, runと16ビットのinです。出力は、現在の状態csとプログラム・カウンタの値pcout, 命令レジスタの値irout, スタック・トップの値qtop, アド

レス・バスの値abus, データ・バスの値dbus, 出力バッファの値outです。アドレス・バスabusは、後でalways文を用いたマルチプレクサとして設計するので、11行目でレジスタ型変数として定義します。12行目では、17本の制御線を1ビットのレジスタ型変数として定義します。これらの制御線は、後でalways文を用いた組み合わせ回路の出力となります。

リスト1 TINYCPUで用いる定数宣言のVerilog HDL記述 defs.v

```

1 `define IDLE 3'b000
2 `define FETCHA 3'b001
3 `define FETCHB 3'b010
4 `define EXECA 3'b011
5 `define EXECB 3'b100
6
7 `define ADD 5'b00000
8 `define SUB 5'b00001
9 `define MUL 5'b00010
10 `define SHL 5'b00011
11 `define SHR 5'b00100
12 `define BAND 5'b00101
13 `define BOR 5'b00110
14 `define BXOR 5'b00111
15 `define AND 5'b01000
16 `define OR 5'b01001
17 `define EQ 5'b01010
18 `define NE 5'b01011
19 `define GE 5'b01100
20 `define LE 5'b01101
21 `define GT 5'b01110
22 `define LT 5'b01111
23 `define NEG 5'b10000
24 `define BNOT 5'b10001
25 `define NOT 5'b10010
26
27 `define HALT 4'b0000
28 `define PUSHI 4'b0001
29 `define PUSH 4'b0010
30 `define POP 4'b0011
31 `define JMP 4'b0100
32 `define JZ 4'b0101
33 `define JNZ 4'b0110
34 `define IN 4'b1101
35 `define OUT 4'b1110
36 `define OP 4'b1111
    
```

リスト2 TINYCPUのVerilog HDL記述 tinycpu.v

```

1 `include "defs.v"
2
3 module tinycpu(clk, reset, run, in, cs, pcout, irout, qtop, abus, dbus, out);
4
5     input clk, reset, run;
6     input [15:0] in;
7     output [2:0] cs;
8     output [15:0] irout, qtop, dbus, out;
9     output [11:0] pcout, abus;
10    wire [15:0] qnext, ramout, aluout;
11    reg [11:0] abus;
12    reg halt, cont, pcinc, push, pop, abus2pc, dbus2ir, dbus2qtop, dbus2ram,
13        dbus2obuf, pc2abus, ir2abus, ir2dbus, qtop2dbus, alu2dbus, ram2dbus, in2dbus;
14    counter #(12) pc0(.clk(clk), .reset(reset), .load(abus2pc), .inc(pcinc), .d(abus),
15        .q(pcout));
16    counter #(16) ir0(.clk(clk), .reset(reset), .load(dbus2ir), .inc(0), .d(dbus),
17        .q(irout));
18    state state0(.clk(clk), .reset(reset), .run(run), .cont(cont), .halt(halt),
19        .cs(cs));
20    stack stack0(.clk(clk), .reset(reset), .load(dbus2qtop), .push(push), .pop(pop),
21        .d(dbus), .qtop(qtop), .qnext(qnext));
22    alu alu0(.a(qtop), .b(qnext), .f(irout[4:0]), .s(aluout));
23    ram #(16, 12, 4096) ram0(.clk(clk), .load(dbus2ram), .addr(abus), .d(dbus),
24        .q(ramout));
25    counter #(16) obuf0(.clk(clk), .reset(reset), .load(dbus2obuf), .inc(0),
26        .d(dbus), .q(out));
27
28    always @(pc2abus or ir2abus or pcout or irout)
29        if(pc2abus) abus = pcout;
30        else if(ir2abus) abus = irout[11:0];
31        else abus = 12'hxxx;
32
33    assign dbus = ir2dbus ? {{4{irout[11]}}, irout[11:0]} : 16'hzzzz;
34    assign dbus = qtop2dbus ? qtop : 16'hzzzz;
35    assign dbus = alu2dbus ? aluout : 16'hzzzz;
36    assign dbus = ram2dbus ? ramout : 16'hzzzz;
37    assign dbus = in2dbus ? in : 16'hzzzz;
38
39    always @(cs or irout or qtop)
40    begin
41        halt = 0; cont = 0; pcinc = 0; push = 0; pop = 0; abus2pc = 0; dbus2ir = 0;
42        dbus2qtop = 0; dbus2ram = 0; dbus2obuf = 0; pc2abus = 0; ir2abus = 0;
43        ir2dbus = 0; qtop2dbus = 0; alu2dbus = 0; ram2dbus = 0; in2dbus = 0;
44
45        if(cs == `FETCHA)
46            begin
47                pcinc = 1; pc2abus = 1;
48            end
49        else if(cs == `FETCHB)
50            begin
51                ram2dbus = 1; dbus2ir = 1;
52            end
53        else if(cs == `EXECA)
54            case(irout[15:12])
55                `PUSHI:
56                    begin
57                        ir2dbus = 1; dbus2qtop = 1; push = 1;
58                    end
59                `PUSH:
60                    begin
61                        ir2abus = 1; cont = 1;
62                    end
63                `POP:
64                    begin
65
66                    end
67            endcase
68    end
    
```

アドレスと制御線をレジスタ型変数として定義

構成要素をインスタンス化

アドレス・バスの書き込み定義

データ・バスの書き込み定義

制御線の値を決定