 


基礎から学ぶ Verilog HDL & FPGA 設計

第1回

全加算器を HDL で設計してみよう

中野浩嗣, 伊藤靖朗



デバイスの記事



ビギナーズ



関連データ

Verilog HDL による FPGA (field programmable gate array) 設計を基礎から学ぶための連載記事である。今回は、最も単純な組み合わせ回路の一つである全加算器を設計する。

(編集部)

この連載では、シミュレーションや FPGA ボードによる動作を体験しながら、Verilog HDL による FPGA 設計手法を学びます。具体的には、さまざまな簡単な回路を Verilog HDL で設計し、それらを組み合わせることによって小型 CPU を実現します。最終的には、C 言語のような高級言語で記述したプログラムを、設計した小型 CPU 上で動作させます。

設計した回路データは、実際に FPGA ボードにダウンロードして動作を確認します(写真1)。ここでは米国 Xilinx 社の「Spartan-3E スタータ・キット」を利用します。このスタータ・キットには、有効ゲート規模が約50万ゲートの「XC3S500E」が搭載されています。

FPGA ベンダが提供している無料の設計ツールを用いて、シミュレーションによる動作確認も行うので、FPGA ボードを持っていなくても学習には差し支えありません。ただし、FPGA ボードで動作確認した方が、FPGA 設計の楽しさをより実感できるでしょう。

● FPGA を Verilog HDL で設計する

Verilog HDL は、HDL (hardware description language ; ハードウェア記述言語) と呼ばれる、ハードウェアを設計するための言語の一種です。ゲート・レベル(フリップフロップや AND ゲートなどの論理回路の接続の記述)か

ら、ビヘイビア・レベル(ハードウェアの動作やアルゴリズムの記述)までの、さまざまな抽象度で回路を設計することができます。記述方法は C 言語のそれと似ており、回路図で設計するのが困難だった大規模な回路を、設計しやすくなります。

Verilog HDL と並んで有名な HDL として、VHDL があります。VHDL も Verilog HDL と同様に、さまざまな抽象度で回路を設計できます。VHDL は Verilog HDL と比べて、文法が厳格で記述量が多くなりやすい特徴があります。つまり、同じ動作をする回路を VHDL と Verilog HDL で設計すると、多くの場合は Verilog HDL の方が簡潔に記

 


写真1 Spartan-3E スタータ・キット

Spartan-3E スタータ・キットのボードには、50万ゲート相当の FPGA 「XC3S500E-4FG320C」が搭載されている。各種メモリやインターフェースも充実しており、FPGA 設計の入門者に適したキットである。

Keyword

Verilog HDL , FPGA , HDL , 全加算器 , モジュール , ポート , シミュレーション , テストベンチ

述できます。しかし、文法が厳格な方が設計ミスが起こりにくいとも言えるので、Verilog HDLとVHDLのどちらが優れていると決めることはできません。本連載では、記述量が少なく済み、初心者にとつきやすいことから、Verilog HDLを選択しました。

● FPGA設計の基本的な流れ

Verilog HDLによるFPGA設計の基本的な流れを以下に示します(図1)。

- 1)最初に、Verilog HDLを用いて回路を作成します(これを「デザイン入力」と呼ぶ)。
- 2)次に、作成した回路が正しく動作するかをシミュレーションによって確認します。意図したように動作しない場合は、デザイン入力に戻って回路を修正し、再びシミュレーションを行って、正しく動作するまで繰り返します。
- 3)シミュレーションで正しく動作することが確認できたら、Verilog HDLで記述された回路記述を、ネット・リスト(基本的な回路から構成された回路記述)に変換します。これを「論理合成」と呼びます。
- 4)次に、使用するFPGAに合わせて、作成した回路の配置配線を行います。

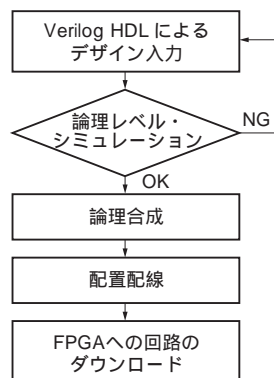


図1 Verilog HDLによる回路設計の流れ
HDLで回路を記述し、シミュレーションで動作を確認してから論理合成を行う。その後、使用するFPGAに合わせて配置配線を行い、FPGAにダウンロードするビット・ファイルを作成する。

表1 全加算器の真理値表

入力			出力	
a	b	cin	s	cout
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

5)配置配線が完了したら、ビット・ファイル(FPGAにダウンロードする回路データ)を作成します。最後に、作成したビット・ファイルをFPGAにダウンロードします。実は、以上の作業は、FPGAベンダの提供するFPGA開発ツールを用いて行うことができます(特に、米国Xilinx社の「ISE WebPACK」、米国Altera社の「Quartus II Web Edition」などは無償で提供されている)。これらのツールは、Verilog HDL記述を基にして自動的に論理合成と配置配線を行い、ビット・ファイルを生成します。そのため、ユーザがネット・リストを見る必要はありません。

1 全加算器を設計してみる

それでは、実際にVerilog HDLを用いて回路を記述してみましょう。今回は全加算器(full adder)を取り上げます(図2)。

● まずは入出力の確認から

全加算器の入力はa, b, cinの3ビットで、出力はsとcoutの2ビットです。入力3ビットの和は、2ビットの2進数で表すことができます(“00”, “01”, “10”, “11”の4通り)。全加算器は、その上位ビットをcoutに、下位ビットをsに出力します。全加算器の入出力の対応を表した真理値表を表1に示します。

3ビットの入力a, b, cinのうち、奇数個が‘1’である場合に、出力sは‘1’となります。また、coutが‘1’となるのは、これらの3ビットのうち2ビット以上が‘1’の場合です。よって、論理式で書くと、

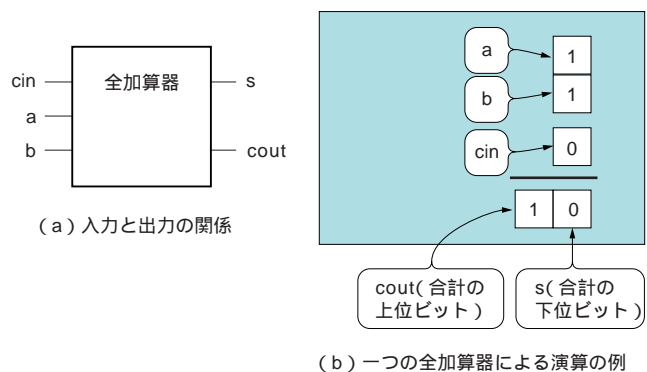


図2 全加算器

二つの値(a, b)を加算し、けた上がり入力(cin; carry in)を含めて演算する。結果として、出力値(s; sum)とけた上がり出力(cout; carry out)を出力する。全加算器を複数個用いることにより、複数ビットの加算に対応した加算器を作ることができるが、この設計方法については次回に詳しく説明する。