 


# 基礎から学ぶ Verilog HDL & FPGA 設計

## 第2回

## 4ビット加算器を設計しよう

中野浩嗣, 伊藤靖朗



デバイスの記事



ビギナーズ



関連データ

前回(本誌2007年4月号, pp.105-114)は, 全加算器を Verilog HDLで設計し, シミュレーションや, FPGAボードへの回路のダウンロードと動作確認を行った. 今回は, 前回設計した全加算器を用いて, 4ビット加算器を設計する. (編集部)

### 1. 4ビット加算器の設計

前回設計した全加算器は, 組み合わせ回路の一つです. 組み合わせ回路とは, 現在の入力にのみ依存して出力が決まる回路で, 基本ゲート回路(NOT, AND, OR, XORなど)の組み合わせで設計することができます. 今回は, もう少し複雑な組み合わせ回路に挑戦しましょう.

#### ● assign文と always文

前は全加算器を設計するのに assign文を用いましたが, Verilog HDLでは, 通常, assign文よりも always

リスト1 always文を用いた全加算器のVerilog HDL記述(fa.v)

```
1 module fa(a, b, cin, s, cout);
2
3   input a, b, cin;
4   output s, cout;
5   reg s, cout; ← レジスタ宣言
6
7   always @(a or b or cin)
8   begin
9     s = a ^ b ^ cin;
10    cout = (a & b) | (b & cin) | (cin & a);
11  end
12
13 endmodule
```

aかbかcinの値が変化  
するたびに実行される

文の方がよく用いられます. リスト1に, always文を用いた全加算器のVerilog HDL記述を示します.

4行目までは, 前回の assign文を用いた全加算器と同じです. 5行目で reg文を使って変数sとcoutをレジスタ型変数として宣言しています. always文は, always@(...)という形で始まります. 「...」の部分はイベント・リストと呼ばれ, ここで指定された変数などの値に変化があるたびに, 後に続く文が実行されます. ここでイベント・リストは「a or b or cin」なので, 入力信号のa, b, cinのいずれかの値が変化するたびに, 後に続く begin ~ end間の文(9行目と10行目の代入文)が実行されます. よって, 変数sとcoutは常に正しい値をとることになります.

5行目の reg文は「レジスタ宣言」と呼ばれ, sとcoutがレジスタ型変数であることを宣言しています. ただし, このレジスタ型変数は, いわゆるレジスタ(論理回路で値を記憶するのに用いる)になるとは限りません. レジスタ型変数は, レジスタにも信号線にもなり得ます. 実際, リスト1のsとcoutは信号線です. これがVerilog HDLのややこしい点なのですが, ともあれ, 以下の点を覚えておくとよいでしょう.

- always文の中で用いられる代入文の左辺は, レジスタ宣言(reg)で宣言されたレジスタ型変数でなければならない.
- assign文の中で用いられる代入文の左辺は, ネット宣言(wire)で宣言されたネット型変数でなければならない.

#### Keyword

Verilog HDL, FPGA, HDL, 全加算器, イベント・リスト, レジスタ, モジュール・インスタンス化, オーバフロー, 1の補数, 2の補数, 演算子

 


図1 4ビット加算器のイメージ  
4ビットの2進数を二つ加算して、4ビットの値を出力する。けた上がりのためのビットも必要。

 


図2 4ビット加算器のブロック図  
前回設計したモジュールfaを適切に接続すれば、4ビット加算器を作ることができる。

- レジスタ型変数は、値を保持するレジスタにも信号線にもなり得る。  
レジスタ型変数がどのような場合に信号線になり、レジスタになるのかについては、次回以降で詳しく説明します。

● 4ビット加算器を3通りの方法で記述する

次に、4ビットの2進数を二つ足し合わせる4ビット加算器を設計してみましょう。4ビット加算器は二つの4ビットをポートaとbに入力し、その合計を4ビットでポートsに出力します(図1)。前回設計した全加算器を四つ並べて適切に接続することにより、4ビット加算器を作ることができます(図2)。

ここでは、Verilog HDLのさまざまな記述方法を知るために、以下の三つの方法で4ビット加算器を設計してみます。

- すべての信号線の論理を定義する方法(最も原始的)
- 既に設計したモジュールを部品として利用する方法(モジュール・インスタンス化)
- 算術演算子を用いる方法

● すべての信号線の論理を定義する方法

リスト2は、すべての信号線を assign 文で定義することにより設計した4ビット加算器です。3行目の input 文で、aとbが、それぞれ4ビットの入力ポートであることを宣言しています。ポートのインデックスの範囲を [3:0] と指定しているため、a[3], a[2], a[1], a[0] は、4ビットからなる入力ポートaの、上位ビットから並べた各ビットを表すこととなります。

入力ポートと同様に、4行目の output 文では、sが4ビットの出力ポートであることを宣言しています。

5行目の wire 文では、cが3ビットのネット(信号線)であることを宣言しています。この3ビットの信号は、入力ポートと出力ポートのいずれでもないモジュール内の信号線となります。

7行目から13行目の assign 文で、各信号線の接続を定義しています。信号線 c[2], c[1], c[0] が assign 文の左辺と右辺の両方にあり、これらの信号線が全加算器を接続しています。

リスト2 すべての信号線を assign 文で定義することにより設計した4ビット加算器のVerilog HDL記述(adder4.v その1)

```

1 module adder4(a, b, s);
2
3   input [3:0] a, b;
4   output [3:0] s;
5   wire [2:0] c;
6
7   assign s[0] = a[0] ^ b[0];
8   assign c[0] = a[0] & b[0];
9   assign s[1] = a[1] ^ b[1] ^ c[0];
10  assign c[1] = (a[1] & b[1]) | (b[1] & c[0]) |
11             (c[0] & a[1]);
12  assign s[2] = a[2] ^ b[2] ^ c[1];
13  assign c[2] = (a[2] & b[2]) | (b[2] & c[1]) |
14             (c[1] & a[2]);
15  assign s[3] = a[3] ^ b[3] ^ c[2];
16
17 endmodule
    
```

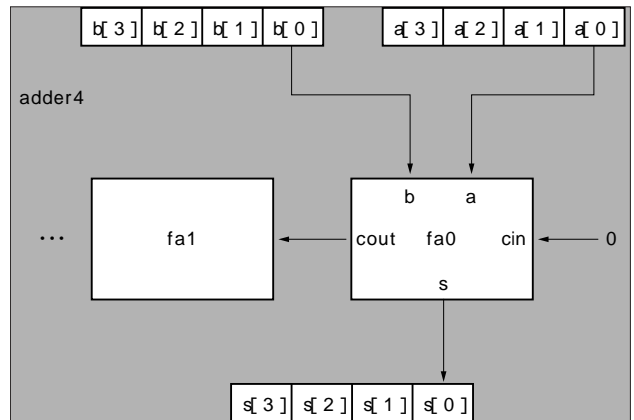


図3 モジュールadder4の信号線とモジュールfaの接続