組み立てて測定器として使える! 頒布キット(APB-3TGKIT)あり

詳細は特設ページまで

toragi.cqpub.co.jp/tabid/645/Default.aspx



最高40 MHz、ダイナミック・レンジ80 dB

スペクトラム/ネットワーク解析から FMチューナ/SSBトランシーバまで

USB-FPGA信号処理実験基板 の製作と応用

小川 一朗(おじさん工房)

第8回 ネットワーク・アナライザを作る②

いろいろな測定例

キットの問い合わせ先: CQ出版社(03)5395-2141

前回はAPB-3のネットワーク・アナライザ機能について説明しました。今回は、APB-3のネットワーク・アナライザを使用した測定例を紹介します。

APB-3は、オーディオ帯域からHFまでのいろいろな測定に使うことができます。ネットワーク・アナライザがあれば、いままで難しかった測定も簡単にできます。応用範囲は使う人のアイデアしだいです。

測定の準備

● 10:1プローブの調整

APB-3の入力インピーダンスは、 $50 \Omega と 1 M \Omega の 切り替えができます。$

 $1 M\Omega$ 入力にしてオシロスコープ用の10:1プローブを使うと、接続することによる DUT (Device Under Test、被測定回路)への影響を低減できますし、測定点への接続も簡単になります.最近はオシロスコープ用プローブも安価で入手できますので、専用に1本購入しておくと便利です.

オシロスコープ用プローブは、使うまえに調整が必要です。製作したネットワーク・アナライザを使って調整します。

● 10:1プローブの内部回路

図1に、10:1プローブの内部等価回路を示します. ここで使ったプローブは入力容量が18 pF なので,

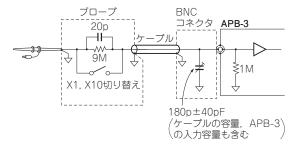


図1 10:1プローブの調整が必要な理由は内部回路からわかる

入力の $9M\Omega$ の抵抗に並列に入っているコンデンサは20 pF, BNCコネクタのところに入るコンデンサは9 倍の180 pFとなります.

 $180 \, \mathrm{pF}$ のコンデンサは可変になっていて、 $\pm 40 \, \mathrm{pF}$ くらいの調整範囲があるようです。また、 $\times 1$ への切り替えができますが、これは入力の $9 \, \mathrm{M}\Omega$ の抵抗をショートしていると思われます。

● プローブの調整

プローブは使う前に調整が必要です. プローブを"×1"にしてAPB-3の出力を測り. 正規化します.

次に、プローブを "×10" にして、周波数特性が正確に -20 dBでフラットに、位相が0" になるようにプローブを調整します。

図2(p.194)が実際の測定例です。プローブの時定数が0.数msなので、数kHzのところで周波数特性が大きく変化しています。オシロスコープのプローブ調整用矩形波の周波数が1kHzなのは、調整によって数kHzの振幅が大きく変化するからだというのがよくわかります。

測定例1…バンド・パス・フィルタの 周波数特性

ネットワーク・アナライザの応用はもっとも基本的なフィルタの測定例です。図3に示す AM ラジオ放送用の $500 \text{ k} \sim 1600 \text{ kHz}$ の BPF を測定してみました。

● 減衰量と群遅延の測定

図4が実際の測定結果で、群遅延がフィルタの肩(通過域から減衰域に移るところ)で大きくなっているの

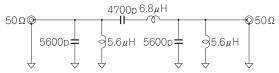


図3 AMラジオ放送用BPFの回路