フリー・ツールで今どき電子工作コーナ

KiCad データ無料 ダウンロード・サービス



LTspiceやKiCadで始めよう!

世界中のパーツを動かしてカッコいいハードウェア作り!

誰でもキマル!プリント基板道場

5 ポータブル・マシンにビルトイン! ピンポイント・ミニ電源モジュール 1.2 V. 1.8 V. 3.3 V…ディジタルIC周りの狭スペースにねじ込んでやる

並木 精司 Seiji Namaki

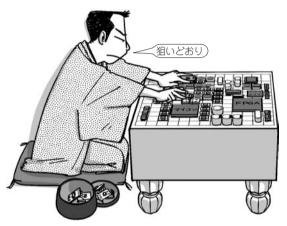


イラスト1 1.2 V, 1.8 V, 3.3 V などの電源が多いマイコンや FPGA, ASICなど最近のIC用には場所をとらないピンポイント・ミニ電源モジュールがうれしい

ポータブル機器には、1.2 V、1.8 V、3.3 V などの複数の電源で動くマイコン、FPGA、ASIC が搭載されています。限られた基板スペースにたくさんの電源回路を組み込むには小型で形のフレキシブルな電源モジュールが有効です。

本稿では、昇圧型DC-DCコンバータを例に電源の基本動作/部品選びから基板製作までピンポイント・ミニ電源モジュールの作り方を解説します.

特に電池1本で動作するような小型ポータブル機器には大活躍することでしょう. 〈編集部〉

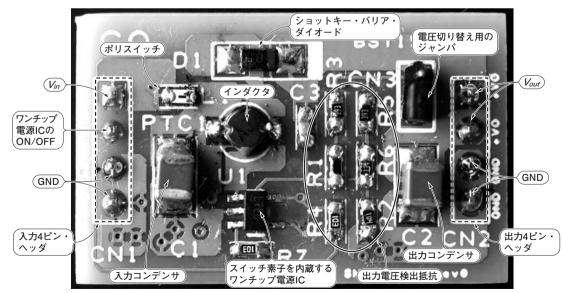


写真1 製作したピンポイント・ミニ電源モジュール(昇圧型)

単1~3型の乾電池,ニッケル水素蓄電池,ボタン電池1本から,3.3 Vまたは5 Vの電圧を出力する.サイズは2×3 cmと小型.ピン・ヘッダ付きでブレッドボードにも挿せるので,実験にも利用できる