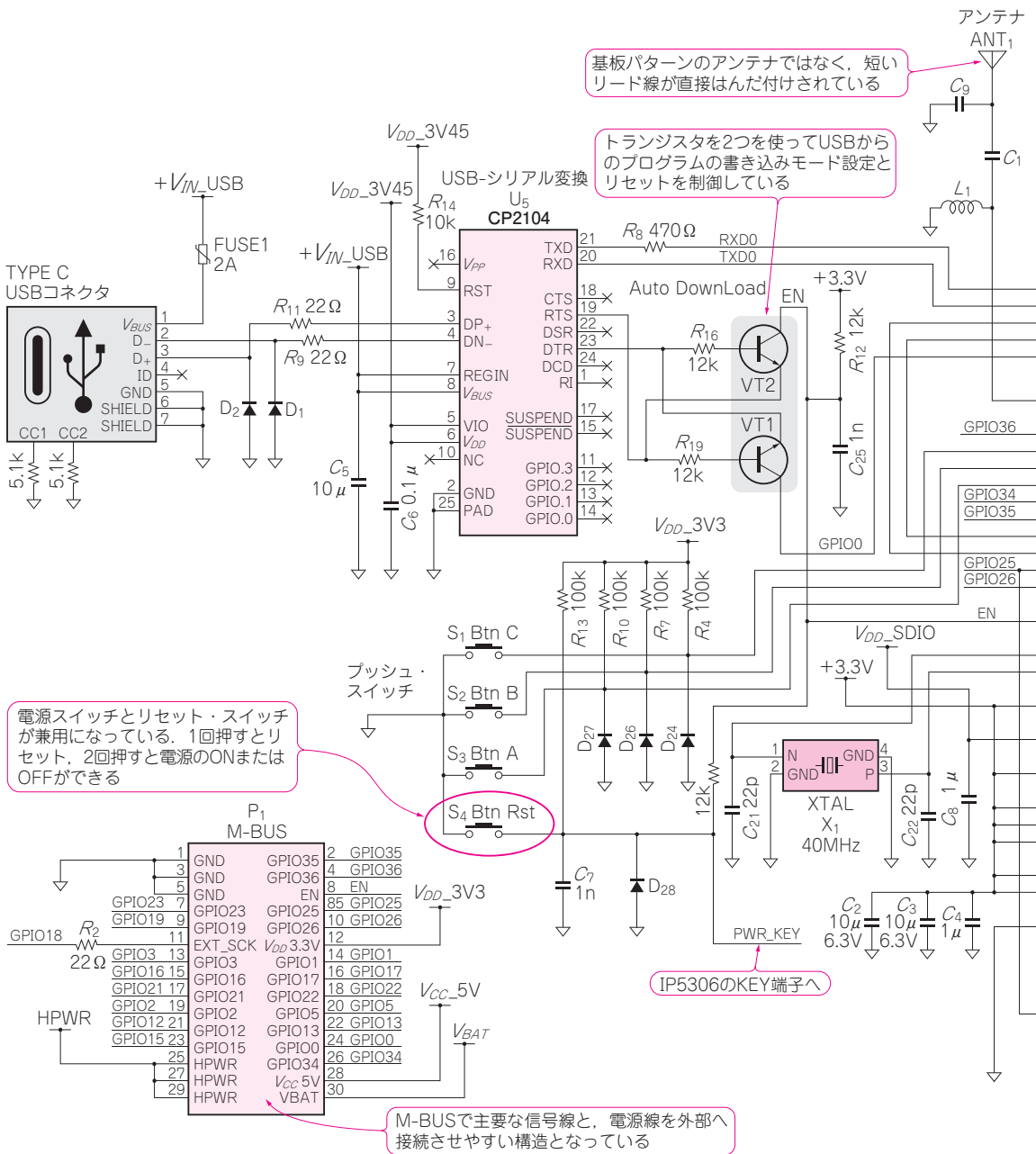




## 第3章 GPIOの電気的特性, A-D/D-Aコンバータのリニアリティ / 変換速度から電源部の調査まで

# 基本モデルM5Stack BASICの性能チェック



**図1 M5Stack BASICのメイン回路**  
 本回路はM5Stackの機能を理解するために主要な部分を抜き出している。電源回路、バッテリー、パソコン、逆電圧防止回路、などの部品は記載していない。M5Stackのバージョン、モデルによっても構成が異なるので、このとおりの回路であることを保証するものではない。電源部の回路は後で説明する