



第4章 シンプルな組み合わせ回路の HDL ソースを紐解く

HDL でデジタル回路を 書く！作る！

黒毛利 学
Manabu Kuromori

HDL を書くときの心構え

第3章では、開発ツール ISE WebPACK を使って
とりあえず CPLD を動作させてみました。本章では、
記述した Verilog HDL が CPLD の中で実際にどのよ
うに動作するのかを見えます。

「もう動いたんだから、わざわざ CPLD の内部の回
路を考える必要はないのでは？」と言う声が聞こえて
きそうです。しかし将来、特集で扱った回路より、も
っと規模が大きく実用的なデジタル回路を設計する
ことになったとき、論理回路をイメージしながら
HDL ソースを書いてきた人とそうでない人では、で
きあがる回路の性能(動作速度や回路規模)に大きな差
がつくでしょう。論理回路をイメージすることはとて
も重要なのです。

● HDL は回路を意識しながら書く


図1に示すように、論理合成ツールは、人間が理解
できる言語である Verilog - HDL や VHDL などの
HDL ソースを PLD が理解する言葉に変換してくれま
す。

PLD 語(ヒューズ・マップ)をいきなり手で書いて
もいいんですが、100万ゲートもある PLD だったらき
っと破綻するでしょう。HDL で回路設計をする作業
レベル(RTL と呼ぶ)でなら、論理合成ツールを利用
することによって、たくさんのゲート数を組み合わ
せる複雑な回路でも、論理レベルを意識せずに容易に設
計できます。

論理合成ツールは、HDL ソースを PLD が理解で
きる言葉(ヒューズ・マップ)に変換してくれるだけで
なく、PLD 内で占有する回路面積が小さくなるように
無駄をとってくれたり、動作速度を高速化してくれま
す。しかし、論理合成ツールは万能ではありません。
気づかないところで無駄な回路を作り上げていること
があります。「無駄があっても動けばいいじゃないか」
と思うかもしれませんが、動作周波数が上がり信号間
のデータの受け渡しのタイミングがシビアになってく
ると、なかなか希望どおり動かなくなります。こうな
ると、論理合成ツールにいろいろ指示を出してもどう
にもなりません。

こんなトラブルに遭遇しないためには、HDL ソ
ースを書くときに、CPLD の最小機能単位であるマクロ


〈図1〉 論理合成ツールに任せきりにすると後で痛い目に遭うかも

 

Keywords

case文、デコーダ、レジスタ宣言、UCFファイル、論理合成、真理値表、負論理、論理積、AND、論理和、OR、論理否定、NOT、論理ゲート、論理レベル加減算回路、assign文、キャリー・アップ、半加算器、全加算器、ヒューズ・マップ、JEDECファイル。

〈図2〉 16進スイッチの設定値を7セグメントに表示する回路

 

〈図3〉 Project Navigatorに記述する全HDLソース(16進スイッチの設定値を7セグメントに表示する動作が記述されている)

HexSW_ipが0000のときled_opに0000001を代入せよ

```

1  module main(
2      HexSW_ip, } 入出力ピン(port)を定義
3      led_op);
4
5      input  [8:0] HexSW_ip; } portの入出力
6      output [8:0] led_op; } 方向を定義
7
8      reg  [8:0] led_op; } レジスタを定義
9
10     always@(HexSW_ip)begin
11         case (HexSW_ip)
12             4'b0000 : led_op <= 7'b0000001; //0
13             4'b0001 : led_op <= 7'b1001111; //1
14             4'b0010 : led_op <= 7'b0010010; //2
15             4'b0011 : led_op <= 7'b0000110; //3
16             4'b0100 : led_op <= 7'b1001100; //4
17             4'b0101 : led_op <= 7'b0100100; //5
18             4'b0110 : led_op <= 7'b0100000; //6
19             4'b0111 : led_op <= 7'b0001111; //7
20             4'b1000 : led_op <= 7'b0000000; //8
21             4'b1001 : led_op <= 7'b0001100; //9
22             4'b1010 : led_op <= 7'b0001000; //A
23             4'b1011 : led_op <= 7'b1100000; //b
24             4'b1100 : led_op <= 7'b1100010; //c
25             4'b1101 : led_op <= 7'b1000010; //d
26             4'b1110 : led_op <= 7'b0110000; //E
27             4'b1111 : led_op <= 7'b0111000; //F
28             default : led_op <= 7'b1111111; //
29         endcase
30     end
31 endmodule
32
33

```

HexSW_ipが上記以外のときは表示なし

HexSW_ipの状態を表す(表2参照).
一番右のビットがHexSW_ip[0].
4'bは4ビット信号という意味

〈表1〉 16進スイッチによる7セグメントLED点灯回路のCPLDの端子とHDLモジュールの入出力端子の関連付け

信号名称	CPLDのピン番号
HexSW_ip[0]	P33
HexSW_ip[1]	P32
HexSW_ip[2]	P30
HexSW_ip[3]	P29
led_op[0]	P97
led_op[1]	P94
led_op[2]	P92
led_op[3]	P91
led_op[4]	P90
led_op[5]	P89
led_op[6]	P87

の数が少なくなるように、HDLソースを書く必要があります。HDLを書くとき、論理合成ツールがどのようにマクロセルを並べて回路を構成するかイメージできれば、どのくらいの遅延が起きるかを予測できます。

16進スイッチで7セグメントLEDを点灯させる回路を動かす

Verilog - HDLソースを書く

● case文を使う

開発ツールに慣れるために、もう少し高機能なHDLソースをCPLDに組み込んで動作させてみましょう。

HDLトレーナ上の16進スイッチで設定した値を7セグメントLEDに表示させてみます。回路を図2に、Project NavigatorにHDLソースを図3に示します。7セグメントLEDとはデジタル時計などに使われている表示素子で、数字を7個のLEDで表現したものです。

デコーダとは、 n 個の入力に対して、その値が特定