
#### 載 連

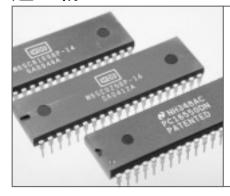

マイコン・システムのしくみを基礎から理解する

# 6502 マイコン・ボード製作記

〈第2回〉6502マイコン・ボードの仕様

桑野 雅彦 Masahiko Kuwano

### 便利なワンチップ・マイコンの 落とし穴

今ではマイコンと言えば、ワンチップ・マイコンを 指すことがごく普通になっています. CPUコアに ROMとRAM,基本的なI/O類をすべて内蔵させた ワンチップ・マイコンは、安価で省スペース, ISSP (In-System Serial Programming)対応で、ものによ ってはJTAGを使ったデバッグさえも珍しくありま せん.

ハードウェア的にも、CPU、ROM、RAM、そして I/Oという基本部分が動くことはメーカが保証してい るので、電源ピンやリセット・ピンなどの処理さえま ちがえなければ、書き込んだソフトウェアが確実に動 作するというのもありがたいところです.

開発ツール類も, 無償版, あるいは比較的安価な統 合開発環境, モニタ・プログラムなどが提供されてお り、ものによっては無償ツールにシミュレータまで添 付されているので、実機がなくてもかなり細かい部分 までデバッグが行えるなど、まさに至れり尽くせりで す.

実用ということを優先するならばこのような進歩は 当然のことですが、反面あまりにもお膳立てが整いす ぎていることや,マイコン内部がブラックボックス化 されていることに物足りなさ、歯がゆさを感じている 方も少なくないのではないでしょうか.

CPUのメモリ空間をどう割り振り、どの程度の ROMやRAM, そしてどんな種類のI/Oを接続して いくのか、CPUのバスにメモリやI/Oをどのように して接続するのか、リセットが解除されてからCPU

	A	アキューム・レータ(Aレジスタ)
	X	インデックス・レジスタX( <b>X</b> レジスタ)
	Y	インデックス・レジスタY(Yレジスタ)
PCH	PCL	プログラム・カウンタPC(PCH/PCLレジスタ)
	S	スタック・ポインタ(Sレジスタ)
	N V 1 B D I Z C	プロセッサ・ステータス・レジスタ(Pレジスタ)

N: ネガティブ・フラグ(1: 負)

V:オーバーフロー(1:演算オーバーフロー発生)

1: '1'に固定

B:BRKコマンド(1:BRK命令による割り込み,0:IRQB端子による割り込み)

D:デシマル・モード(1:BCD演算モード,0:2進演算モード)I:IRQBディセーブル(1:IRQB端子割り込み禁止,0:IRQB端子割り込み許可)

Z:ゼロ(1:演算結果がゼロ)

C: +vリー(1: +vリー/ボロー発生)

図 2-1 6502 のレジスタ構成

## Keywords

CPU, ROM, RAM, I/O, モニタ・プログラム, 8ビット, 6502, Western Design Center, WDC, AM29F010, HM628128LP-10, 16550

がハードウェア的にどう動くのか、割り込みが入ると どのように動作するのかなど、ワンチップ・マイコン では経験したり調べたりすることが不可能な領域があ ります。

かつては Z80 をはじめ、DIP パッケージの CPU がパーツ・ショップの店頭でも簡単に入手できたものですが、今や見る影もありません。メーカの製品群を見ても、CPU 単体の製品はシリーズのなかでも高性能をうたうものが大半で、パッケージも数百ピンのBGA などおおよそ個人で気楽に使えるようなものではなくなってしまいました。

### DIP パッケージの 8 ビット CPU 6502

世の流れでしかたがないのかと何気なくインターネットを検索していたところ、なんと Western Design Center (WDC) 社が、往年の8ビット CPU 6502 や16ビット拡張版である65816の DIP パッケージを作っているのを見つけました。

大昔の製品そのものかと思っていたのですが、データシートを見るとなんと更新日付が2004年です. プロセスの進歩の恩恵を受け、電源電圧はなんと1.8 Vまで下げられます.

一方、最高動作クロックは +5 V 動作時に 14 MHz と、このクラスの単体 CPU としてはずいぶんと高速になっています。スタティックな設計がなされているためクロックを完全に停止させることもできますし、クロックを 1 MHz まで落として動かせば 150  $\mu$ A という低消費電力です。

なにより40ピンのDIPパッケージでユニバーサル 基板でも簡単に扱えるというのがうれしいところです.

### 8 ビット CPU 6502 の歴史

6502は1975年, MOS Technology社(略してモステックとも呼ばれる)で開発された8ビットCPUで,ロックウェル社などにライセンスされ,互換品もリリースされました。

6502の開発を行ったのは、もともとモトローラ社で6800を開発していたグループです。当初6800とコンパチブルな6501と呼ばれる互換CPUを作ったものの、モトローラ社から訴えられたことから互換性を捨て去り、新たに設計されたのが6502です。6502を普及させるために、Chuck Peddleによって設計されたワンボード・コンピュータがKIM-1です。回路図は下記URLで公開されています。

http://www.6502.org/oldmicro/buildkim/kim.qif

6502の当初の価格は25ドルで、200ドル弱もした

6800や8008(インテル社の8080の前身となった8ビットCPU)に対して圧倒的に安価であったにもかかわらず、1命令当たりのクロック数は少なく、高速な処理が可能でした。また、ゼロ・ページ・アドレッシングと呼ばれる独特のアーキテクチャの導入によって、シンプルなレジスタ構成からは想像できないほど自由度が高く、テクニックを駆使したプログラミングが可能でした。また、未定義命令が数多く存在したことから、マニア心をくすぐる部分も多いCPUでした。6502のレジスタ構成を図2-1に、内部ブロックを図2-2に示します。

米国では、元祖パーソナル・コンピュータとも言える Apple 社の Apple [[ "2"を [] と表記していた)をはじめ、Commodore 社の PET/CBM (Chuck Peddle 氏の設計)、VIC シリーズ、Commodore 64、ゲーム関係で有名な Atari 社の Atari 400/800 など、さまざまなパソコンに採用されました。国内では任天堂のファミリーコンピュータに一部の命令を削ったサブセット版が使用されましたが、パソコンではザイログ社が開発したZ80 やモトローラ社の 6800 や 6809 など、インテル、ザイログ、モトローラ系が主流だったのとは対照的であったと言えるでしょう。

その後投入された6502アーキテクチャをベースに、16ビットに拡張された65816は、Apple [[の上位機であるApple//GS(今度は2が//になった)や任天堂のスーパーファミコンなどに採用されましたが、世の中はすでにZ80から8086へと流れており、大きな動きがあることもなくすっかり話題になることもなくなっていました。

しかし、今回の入手先である米国の Western Design Center 社ではいまだに DIP パッケージの W65C02 や W65C816 のほか、ペリフェラルを取り込んだマイクロコントローラ、I/O チップである W65C22 などを作り続けていたのです。また、実は国内でもルネサス テクノロジの旧三菱電機系 M7534ファミリ、M740ファミリ、M7900 など、6502 や 65816 のアーキテクチャを踏襲した CPU やマイクロコントローラが存在しています。

同時代に生きた6800や8080, Z80, 6809などの単 体 CPU が次々に姿を消していったなかにあって, 6502は「どっこい生きいてた CPU」だったのです.

### 6502 マイコン・ボードの仕様決め

今回は、6502を使ったマイコン・ボードを実際に作って試すことができるということを考え、次のような基本方針を立てました。

- ・ハードウェアを極力単純にする
- ・ 論理回路に FPGA や CPLD などは使わず、74